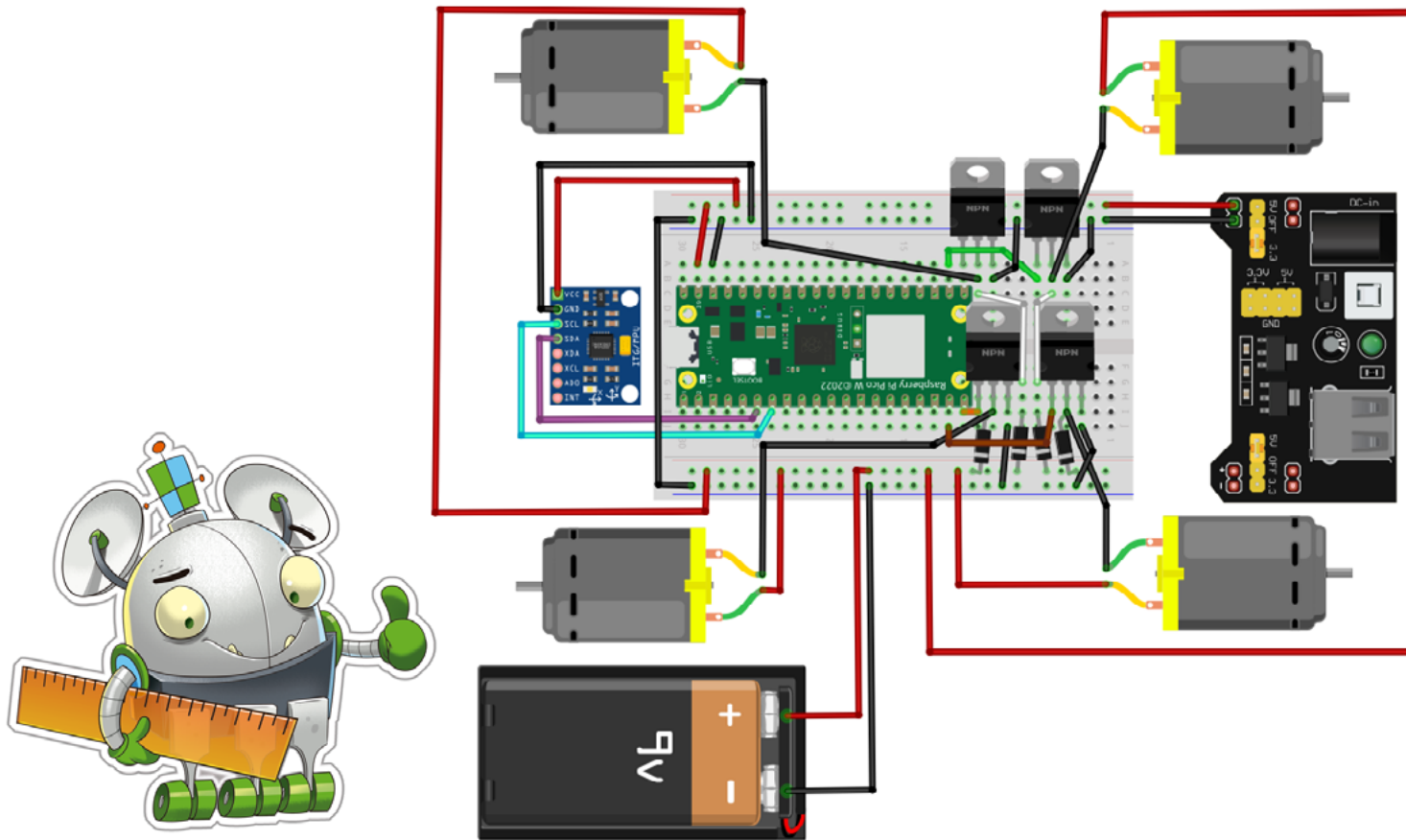


Esquema y diagrama de conexiones

Observa el siguiente esquema en el que podrás contrastar y verificar las conexiones requeridas para los componentes de tu circuito. Recuerda tener en cuenta, el listado de los componentes necesarios que se encuentran en la caja de artefactos, así como, las indicaciones de las líneas, la dirección y los colores que señalan cada uno de los espacios de conexión.



NIVEL 3 - INVESTIGADOR

En esta imagen encontrarás un esquemático o plano de enlace, en el que puedes verificar las conexiones eléctricas y los valores que se requieren de componente a componente. Ten en cuenta, que este diagrama es una referencia que no determina la posición de los componentes como se muestra en la anterior página. Sin embargo, ilustra el lenguaje y símbolos que se valoran en cada conexión.

